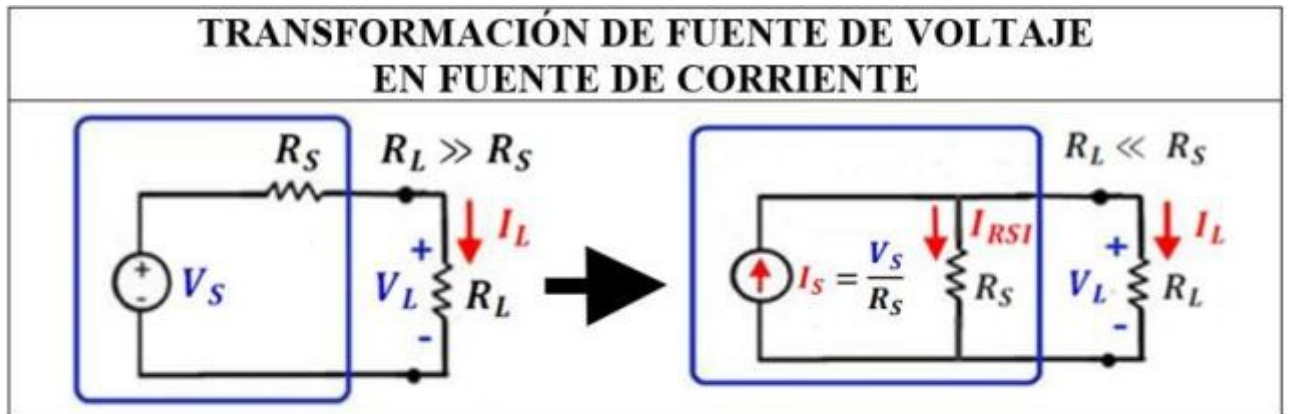


Transformación de Fuentes


Se pueden intercambiar fuentes prácticas de voltaje o corriente sin afectar al resto del circuito.



Para transformar una **fente práctica de voltaje** en una **fente práctica de corriente** se calcula la **corriente** de la fuente ideal como

$$I_S = \frac{V_S}{R_S}$$

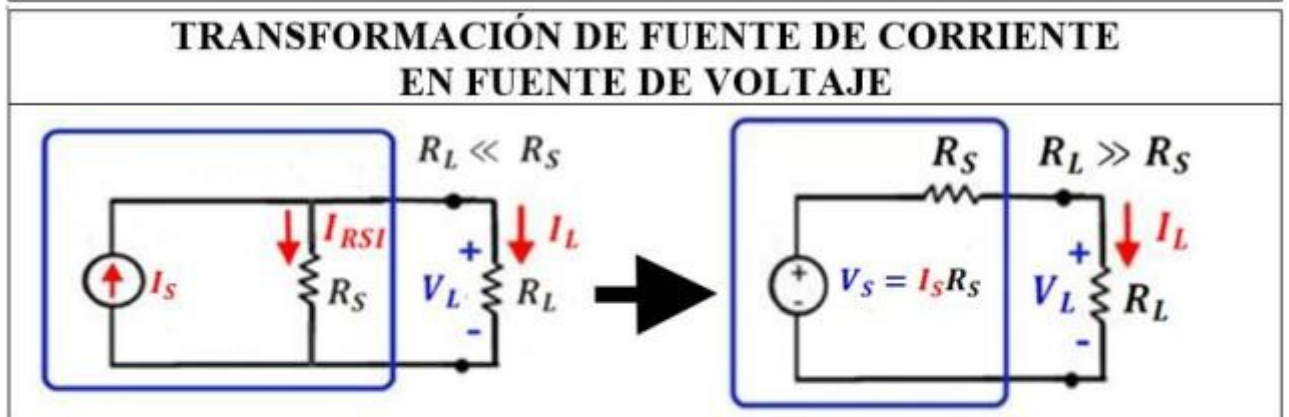Y se conecta la fuente de corriente en paralelo con una resistencia R_S .



Para transformar una **fente práctica de corriente** en una **fente práctica de voltaje** se calcula el **voltaje** de la fuente ideal como

$$V_S = I_S R_S$$

Y se conecta la fuente de voltaje en serie con una resistencia R_S .